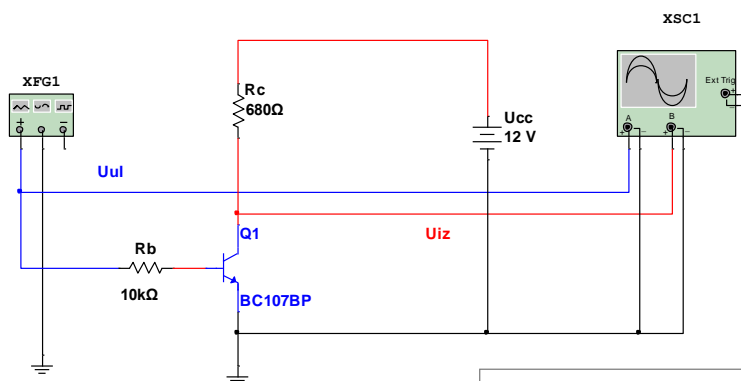




## VJEŽBA – Bipolarnim tranzistorima i analiza rada tranzistorske sklopke -2

### Cilj vježbe :



- Kroz osnovne primjere ponoviti znanja o tranzistorima
- Vježbati upotrebu funkcijskog generator i osciloskopa koristeći MultiSim



a) Ulazni napon, pravokutnog oblika.

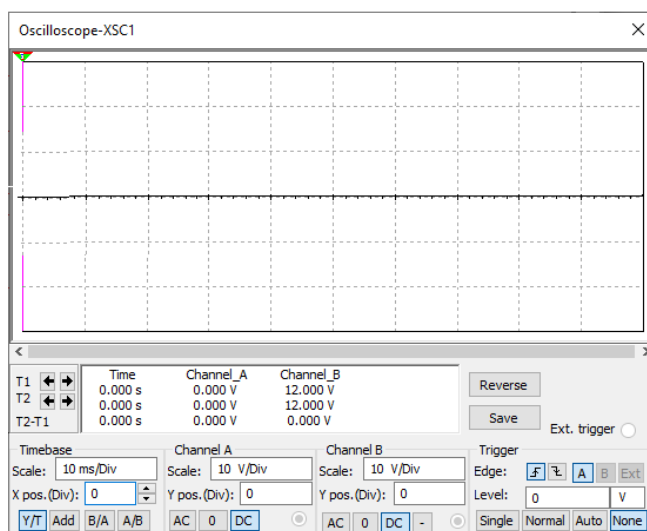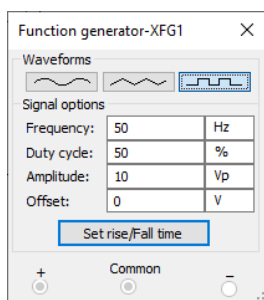

b) Ulazni napon sinusnog oblika.

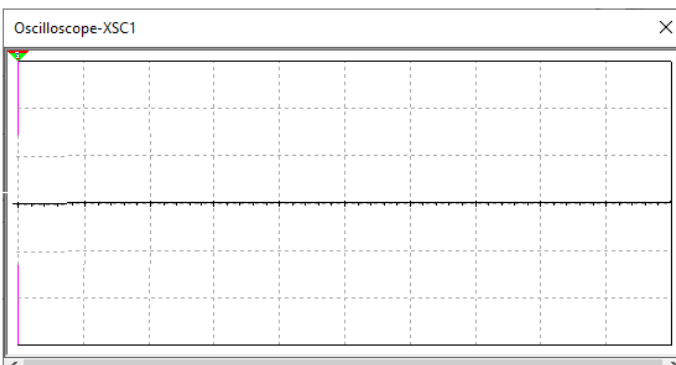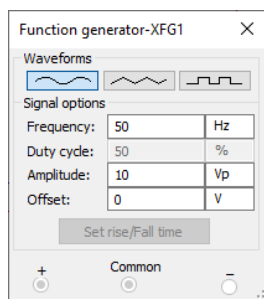

c) ulazni napon, pravokutnog oblika s offset-om.

Ulazni i izlazni naponi su prikazani jedan na drugom, spusti izlazni napon

Y pos -2

