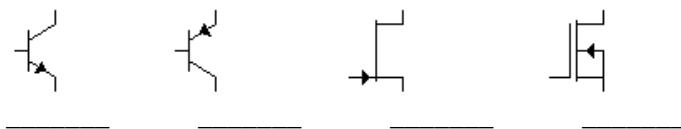


## VJEŽBA : Vrste i osobine tranzistora

### Pitanja za pripremu: (rješavaju se doma ili prije vježbe)

1. Dvije osnovne skupina tranzistora su:
2. Nacrtaj simbol NPN tranzistora, i označi pinove.
3. Tranzistori se upotrebljavaju najčešće kao:
4. Na crte ispod simbola rasporedi imena električnih elemenata.

J FET, N-kanalni MOS FET, NPN tranzistor, PNP tranzistor



5. Rasporedi električne komponente u skupine.

1N4001, 1N4148, Bipolarni tranzistori su:

BD 135

BZX 2,7

BZX 33

BC 107

2N 2222

2N 3055

Diode su:

Zener diode su :


### Cilj vježbe :

- Ponoviti osobine tranzistora, upoznati izvedbe kućišta
- Ispitati ispravnost tranzistora i odrediti pinove
- Ispitati rad tranzistorske sklopke


### U vježbi se koristi:

- univerzalni mjerni instrumenti
- istosmjerni izvor el. napona
- otpornici, tranzistori
- spojni vodiči

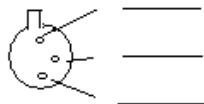6. Na slici je prikazan pogled "s donje strane" na kućište tranzistora. Na crte pokraj napiši imena izvoda.




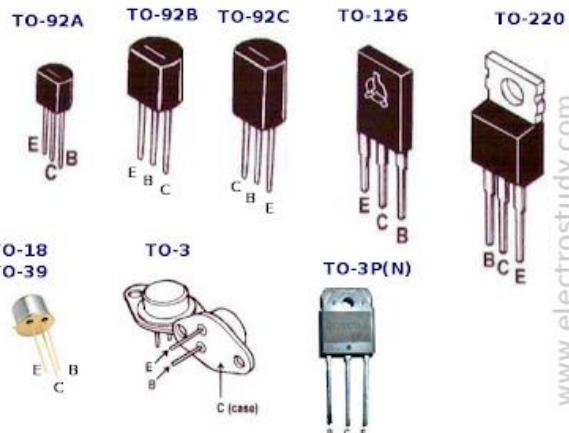7. Na slici su prikazana različita \_\_\_\_\_ tranzistora.



8. Nacrtaj djelovanje NPN tranzistora pomoću dvije diode i označi priključnice.

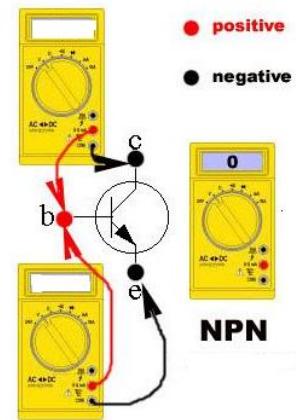9. Odredi pokazivanje mjernih instrumenata koristeći testnu funkciju „DIODE“



10. Odredi pokazivanje mjernih instrumenata na NPN tranzistoru i odredi pinove. E, B, C.

Tip tranzistora	<b>B<sub>E</sub></b>	<b>E<sub>B</sub></b>	<b>B<sub>C</sub></b>	<b>C<sub>B</sub></b>	<b>E<sub>C</sub></b>	<b>C<sub>E</sub></b>

11. Nacrtaj tranzistor 2N3055. Označi njegove priključnice E, B i C.

12. Pronađi osobine tranzistora BC107.

Ime i prezime	Razred	Datum	Ocjena